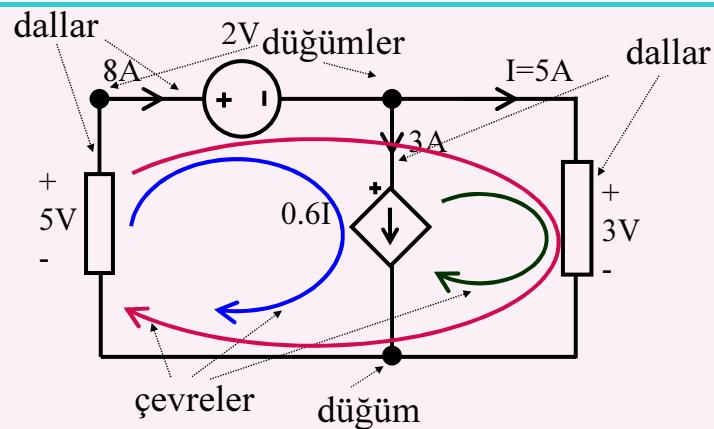


3. Devre Yasaları

Bazı Devre Terimleri



Terimlerin Tanımları

❖ Dal:

- Tek bir devre elemanını gösterir.

❖ Düğüm

- İki veya daha fazla elemanın bağlandığı noktayı gösterir.

❖ Çevre


- Devre içinde kapalı bir yoldur.

Seri ve Paralel Bağlantılar


Seri bağlantı



Paralel bağlantı

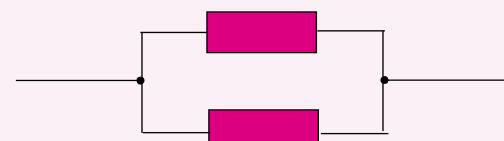


Genel Hatalar 1

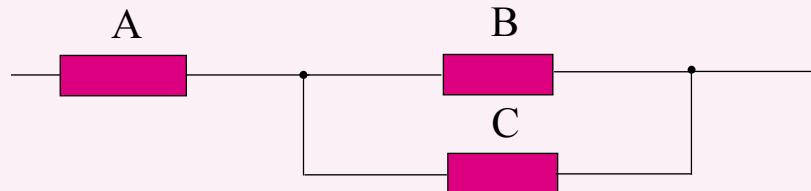

A ve B seri bağlı değildir!
seri bağlı elemanlar aynı tek bir yolu paylaşır!

Genel Hatalar 2

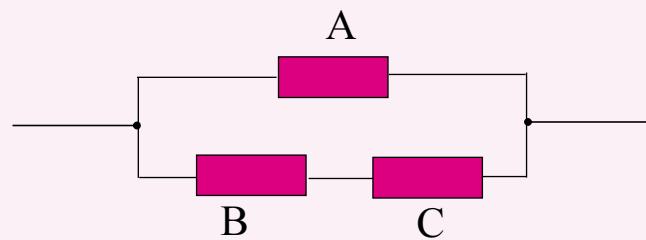


A ve B paralel bağlı değildir!
Paralel bağlı elemanların her iki ucu birbirine bağlıdır!

Kirchhoff'un Akım Yasası (KAY)


Bir düğümdeki akımların cebirsel toplamı 0 dır.

veya

düğüme giren akımların toplamı = düğümden çıkan akımların toplamı

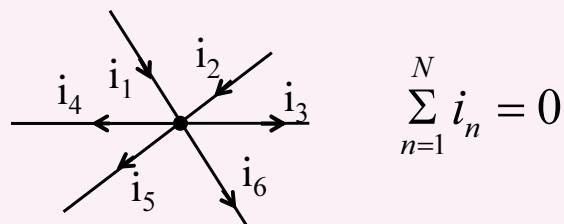


Örnek 3.2, sf 22

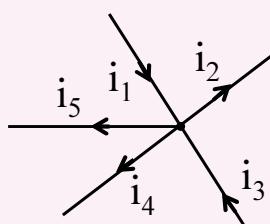


$$I_1 - I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0 \quad (\text{KAY})$$

$$I_1 + I_3 = I_2 + I_4 + I_5 \quad (\text{KAY})$$

KAY için örnekler

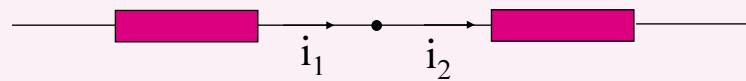


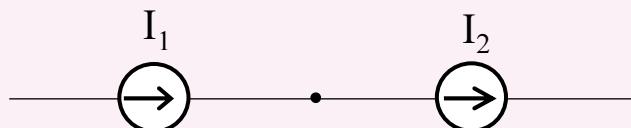1. Seri devrelerde bulunan düğümlerde $i_1 = i_2$



2. Bu çeşit bağlantılara izin verilmez!

daha

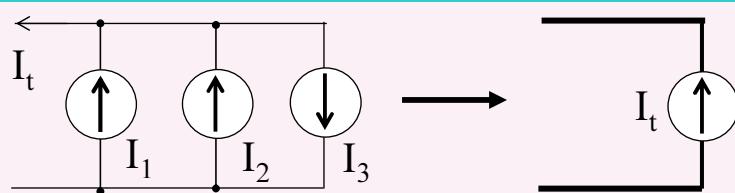


$$I_t = I_1 + I_2 - I_3$$


Kirchhoff'un Gerilim Yasası (KGY)

kapalı bir yol boyunca bütün gerilimlerin toplamı = 0
veya

düşen gerilimlerin toplamı = artan gerilimlerin toplamı

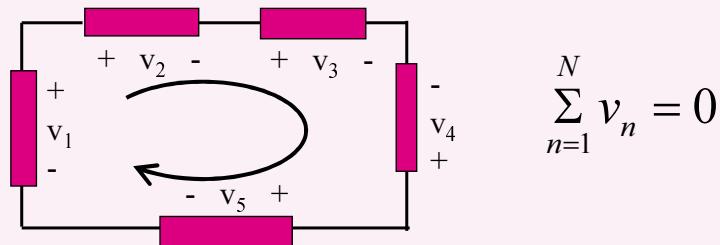

Örnek 3.1, sf 21

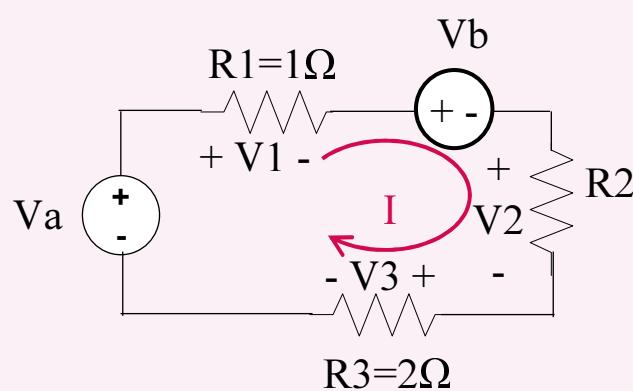


Örnek 3.1, sf 21

$$-V_a + V_1 + V_b + V_2 + V_3 = 0$$

$$-V_a + I \cdot R_1 + V_b + I \cdot R_2 + I \cdot R_3 = 0$$

$$I \cdot (R_1 + R_2 + R_3) = V_a - V_b$$

Dirençlerin seri bağlanması

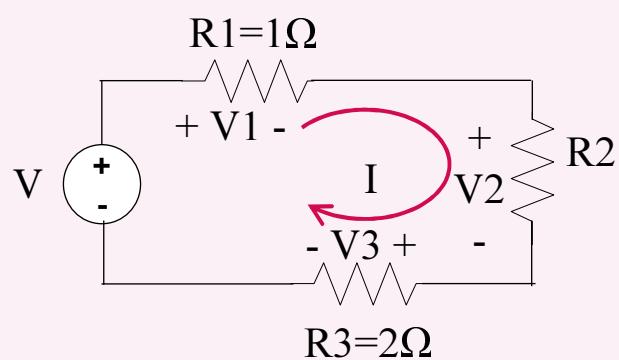

Şekil 3.3, sf 22

$$-V + V_1 + V_2 + V_3 = 0 \quad (\text{KGY})$$


$$-V + I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + I \cdot R_3 = 0 \quad (\text{Ohm Yasası})$$

$$I \cdot (R_1 + R_2 + R_3) = V$$

$$I \cdot \text{Reş} = V$$

$$\text{Reş} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

Dirençlerin paralel bağlanması

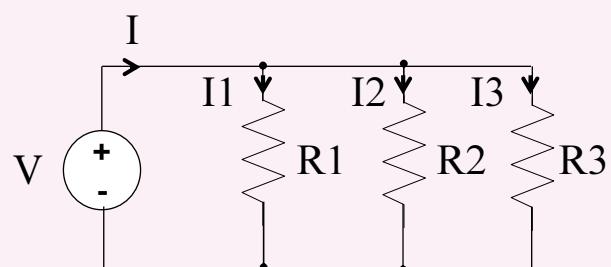

Şekil 3.4, sf 24

$$-I + I_1 + I_2 + I_3 = 0 \quad (\text{KAY})$$

$$-I + V/R_1 + V/R_2 + V/R_3 = 0 \quad (\text{Ohm Yasası})$$


$$I = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3$$

$$I = V \cdot (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$$

$$I = V \cdot (1/\text{Reş})$$

$$1/\text{Reş} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$$


KGY için örnekler, Ör 1

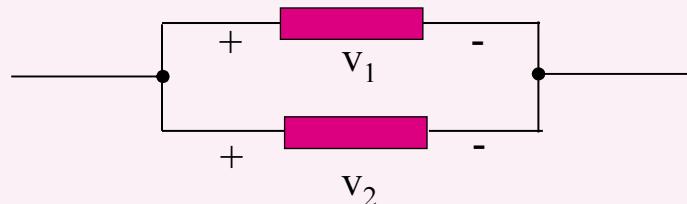

Paralel elemanlar aynı gerilime sahiptir!


$$V_1 = V_2$$

Ör 2

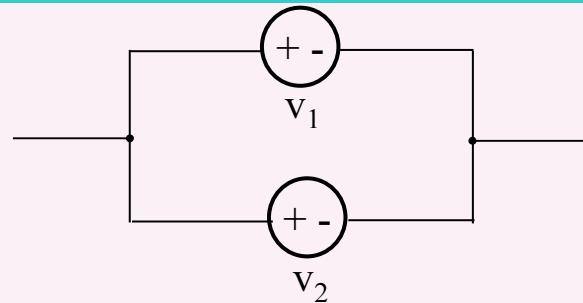

2. Bu şekildeki bağlantıya izin verilmez!

Ör 3

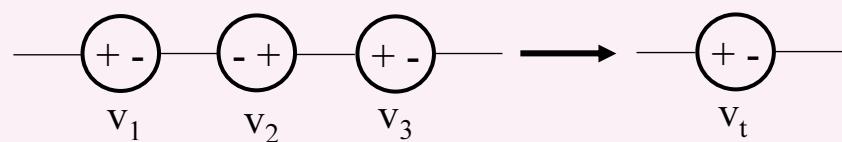

$$V_t = V_1 - V_2 + V_3$$

Devre Yasalarının Özeti

- o Ohm Yasası: $v = i \cdot R$

- o KAY: Bir düğüm için


$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

- o KGY: Kapalı bir yol için

$$\sum_{n=1}^N v_n = 0$$

Örnek 2.11, sf 17

Aşağıdaki devrede elemanların gücünü bulunuz.

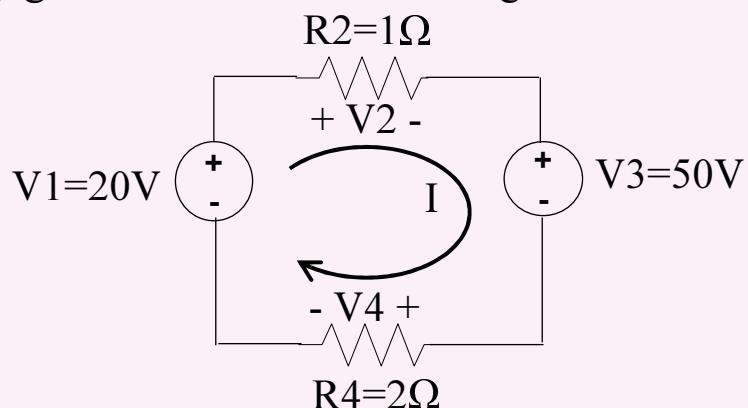

Örnek 2.11, KGY ile çözüm

$$-V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 0 \text{ (KGY)}$$

$$-V_1 + I \cdot R_2 + V_3 + I \cdot R_4 = 0$$

(Ohm yasasından $V=I \cdot R$, yararlanarak)

$$I \cdot (R_2 + R_4) = V_1 - V_3$$


$$I \cdot (1+2) = 20 - 50$$

$$I = -30/3$$

$$\boxed{\mathbf{I = -10 A}}$$

Örnek 2.11, indirgeme ile çözüm

Seri bağlı elemanların yerlerini değiştirebiliriz.

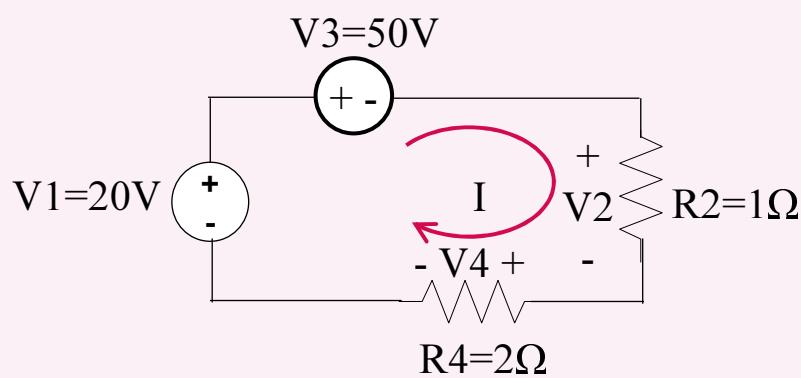

Örnek 2.11, indirgeme ile çözüm


Aynı türden elemanların eşdeğerini buluruz.

$$V_t = V_1 - V_3$$

$$V_t = 20 - 50 = -30 \text{ V}$$

$$R_t = R_2 + R_4$$

$$R_t = 3\Omega$$

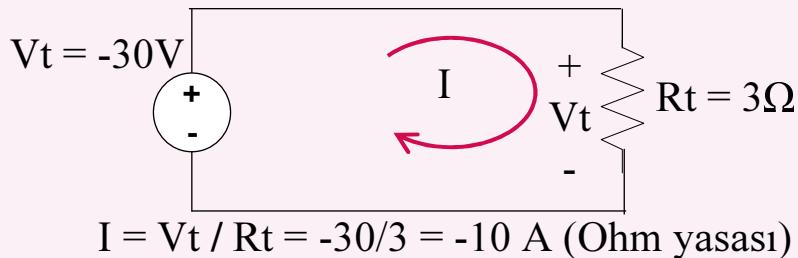

$$I = V_t / R_t = -30 / 3 = -10 \text{ A} \text{ (Ohm yasası)}$$

Örnek 2.11 Eleman güçleri

$$P_1 = -V_1 \cdot I = -20 \cdot (-10) = 200 \text{ W}$$

$$P_2 = I^2 \cdot R_2 = (-10)^2 \cdot 1 = 100 \text{ W}$$

$$P_3 = V_3 \cdot I = 50 \cdot (-10) = -500 \text{ W}$$

$$P_4 = I^2 \cdot R_4 = (-10)^2 \cdot 2 = 200 \text{ W}$$

$$\sum_{n=1}^4 P_n = 0 \quad P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 0$$

$$200 + 100 - 500 + 200 = 0$$