


## 4.Endüstriyel Elektronikte kullanılan Yükselteçler

### Transistor kullanılan Yükselteçlerin Elektronik Devreleri,

DC Yükselteç, Transistorun doyumda çalışması

$$V_{CC} = +12V, V_{OUT} < 0.4V, I_L < 10mA, \beta = 50$$
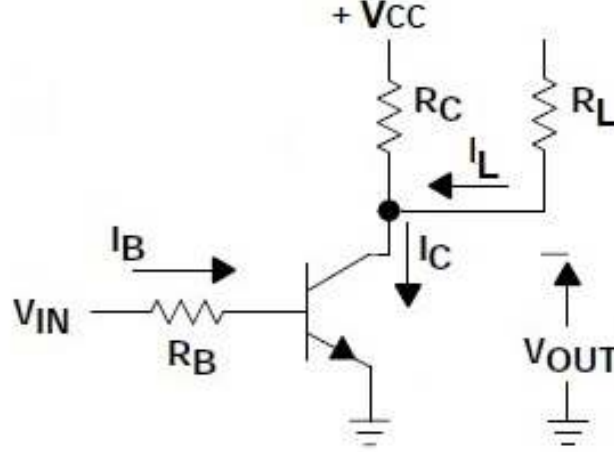
$$V_{IN} < 0.05V, V_{OUT} > 10V, I_{RC} = 1mA$$



$$R_C \leq \frac{V_{CC} - V_{OUT}}{I_{RC}} = \frac{12 - 10}{1mA} = 2k$$


$$I_C = \beta I_B = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} + I_L \approx \frac{12}{2k} + 10mA$$

$$R_B \leq \frac{V_{IN} - V_{BE}}{I_B}$$

$$R_B \leq \frac{(V_{IN} - V_{BE})\beta}{I_C} = \frac{(12 - 0,6)50}{\left[\frac{12}{2k} + 10mA\right]} = 35,6k$$


AC yükselteç, Transistorun doğrusal çalışması, Kazanç = 4

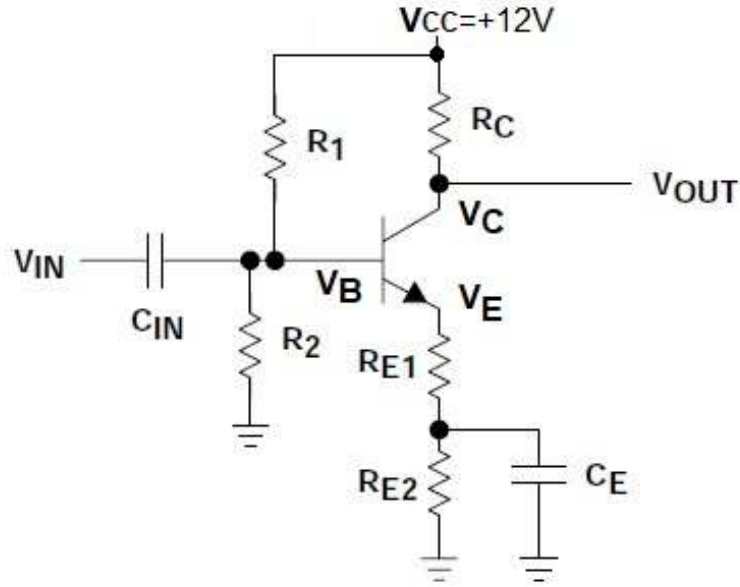$V_{CC} = +12V$ ,  $V_{CE} = 4V$ ,  $V_C = 8V$ ,  $I_C = 10mA$ ,  $\beta = 100$



$$R_C \leq \frac{V_{CC} - V_C}{I_C} = \frac{12V - 8V}{10mA} = 400\Omega$$
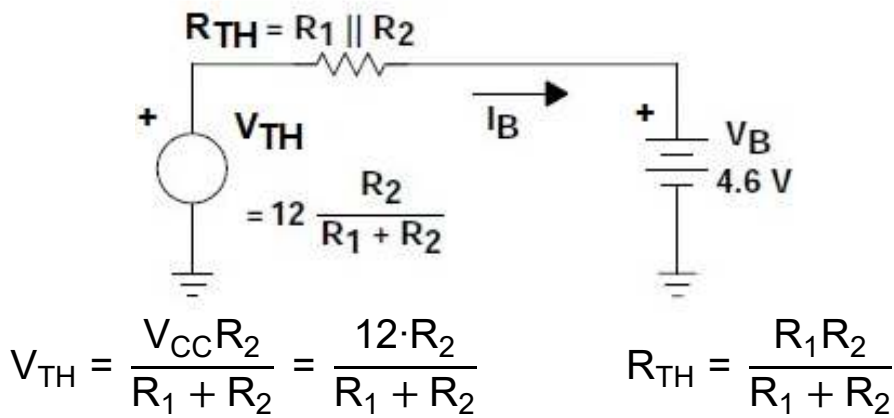
$$R_E = R_{E1} + R_{E2} = \frac{V_E}{I_E} = \frac{V_E}{I_B + I_C} \cong \frac{V_E}{I_C} = \frac{4V}{10mA} = 400\Omega$$



$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{10mA}{100} = 0,1mA$$

$$R_{TH} = \frac{0,4V}{I_B} = \frac{0,4V}{0,1mA} = 4k$$


$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_B = 0,4V + 4,6V = 5 = \frac{12 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = \frac{7}{5} R_1$$


$$R_{E1} = \frac{R_C}{G} = \frac{400}{4} = 100\Omega$$

$$R_{E2} = R_E - R_{E1} = 400 - 100 = 300\Omega$$


## YÜKSELTEÇ TIPLERİ

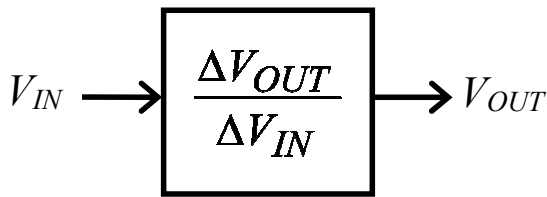


*Gerilim Yükselteci*

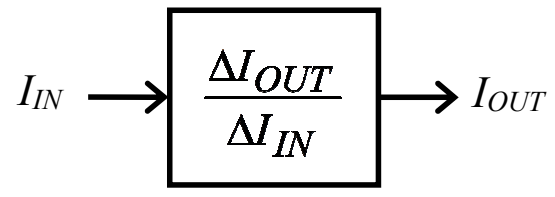

*Akım Yükselteci*

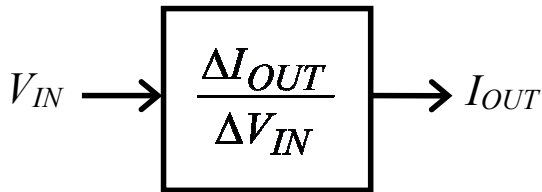

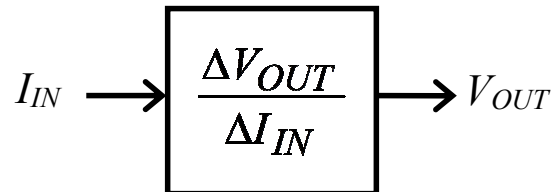*İletkenlik transfer Yükselteci  
(Transconductance)*




*Empedans transfer Yükselteci  
(Transimpedance)*


**Operational Amplifiers (OPAMP)**  
**High Speed Current Feedback (CFA)**  
**High Speed Voltage Feedback**  
**Precision, Low Power**  
**High Speed Comparators**  
**Instrumentation Amplifiers**  
**Isolation Amplifiers**  
**Sensor Amplifiers**  
**Bridge Amplifiers**  
**Log Amplifiers**

**İşlemsel Yükselteçler, Operational Amplifiers (OPAMP)**

PARAMETER NAME	PARAMETERS SYMBOL	VALUE
Input current	$I_{IN}$	0
Input offset voltage	$V_{OS}$	0
Input impedance	$Z_{IN}$	$\infty$
Output impedance	$Z_{OUT}$	0
Gain	a	$\infty$

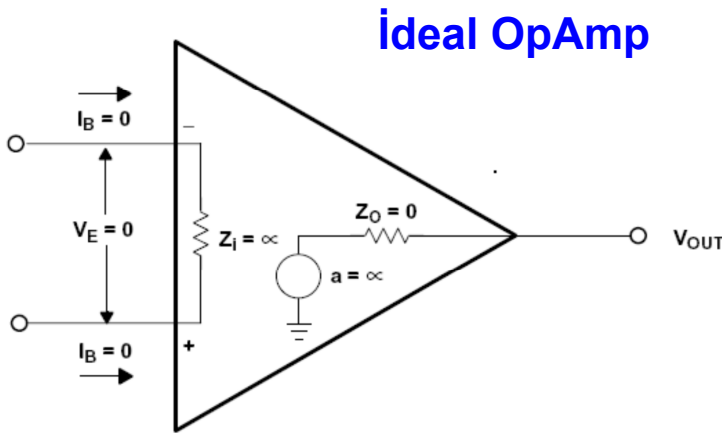


**Evirmeyen Yükselteç**

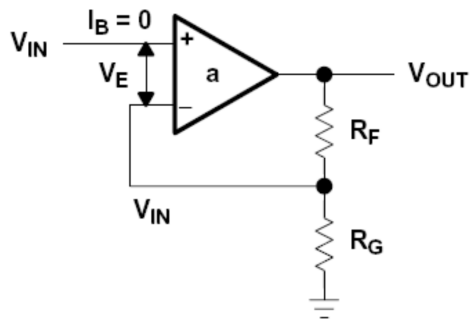

$$V_{IN} = V_{OUT} \frac{R_G}{R_G + R_F}$$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{R_G + R_F}{R_G} = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$


### Eviren Yükselteç

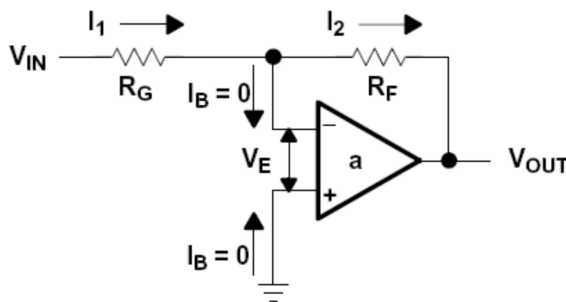

$$I_1 = \frac{V_{IN}}{R_G} = -I_2 = -\frac{V_{OUT}}{R_F}$$

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{R_F}{R_G}$$

## Toplayıcı Yükselteç

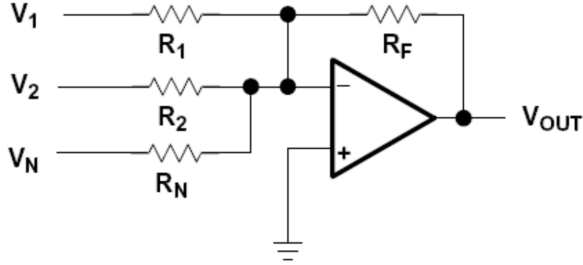


$$V_{OUTN} = -\frac{R_F}{R_N} V_N$$

$$V_{OUT1} = -\frac{R_F}{R_1} V_1$$

$$V_{OUT2} = -\frac{R_F}{R_2} V_2$$

$$V_{OUT} = -\left(\frac{R_F}{R_1} V_1 + \frac{R_F}{R_2} V_2 + \frac{R_F}{R_N} V_N\right)$$

## Fark Yükselteci

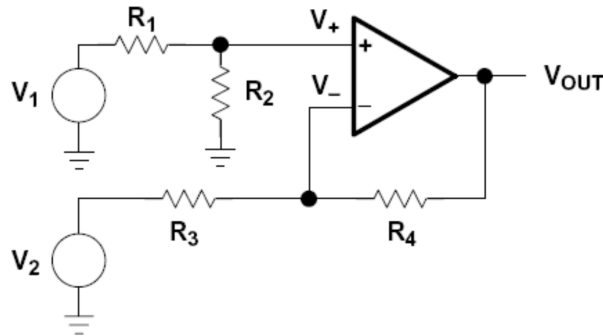

$$V_+ = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{OUT1} = V_+(G_+) = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(\frac{R_3 + R_4}{R_3}\right)$$




$$V_{OUT2} = V_2 \left(-\frac{R_4}{R_3}\right)$$

$$V_{OUT} = V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(\frac{R_3 + R_4}{R_3}\right) - V_2 \frac{R_4}{R_3}$$

$$V_{OUT} = (V_1 - V_2) \frac{R_4}{R_3}$$

## İşlemsel Yükselteçler (OPAMP), Elektronik Devrelerin Analizi
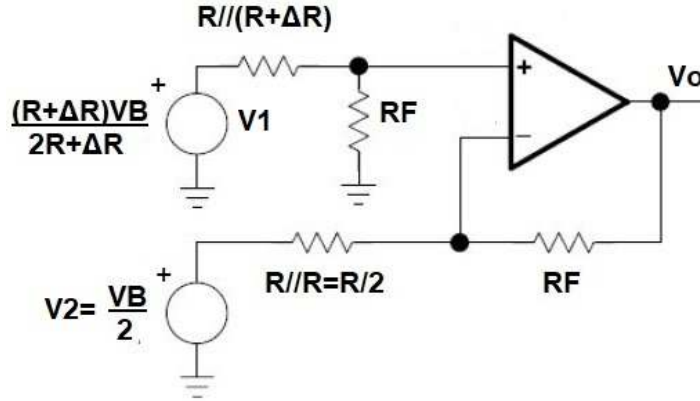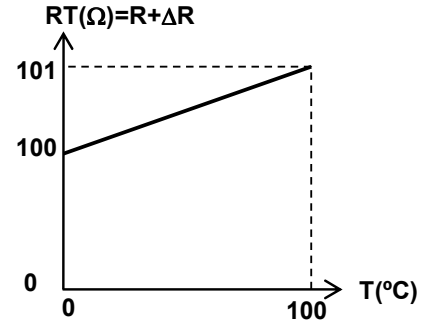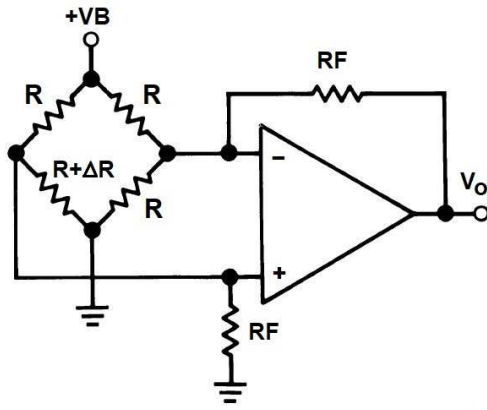
### OPAMP ile Köprü Sensör Yükselteç Devresi ve Eşdeğer Devresi



### Köprü Yükselteç Eşdeğer Devresinin Çıkış Gerilimi İfadesinin Analizi

$$V1 = 0 \text{ için } VO1 = -\frac{RF}{(R/2)} \frac{VB}{2} = -\frac{RF}{R} VB$$

$$V2 = 0 \text{ için } VO2 = \left( \frac{R + \Delta R}{2R + \Delta R} \right) \cdot VB \cdot \left( \frac{RF}{RF + \left( \frac{R(R + \Delta R)}{2R + \Delta R} \right)} \right) \frac{\frac{R}{2} + RF}{\frac{R}{2}} =$$

$$VO2 = \frac{(R + \Delta R) \cdot VB \cdot RF}{(2R + \Delta R) \cdot RF + R \cdot (R + \Delta R)} \cdot \left( \frac{R + 2RF}{R} \right)$$

$$VO = VO1 + VO2 = -\frac{RF}{R} VB + \frac{VB \cdot RF \cdot (R + \Delta R) \cdot (R + 2RF)}{[(2R + \Delta R) \cdot RF + R \cdot (R + \Delta R)] \cdot R}$$

$$VO = VB \cdot \frac{RF}{R} \left( \frac{(R + \Delta R) \cdot (R + 2RF)}{[(2R + \Delta R) \cdot RF + R \cdot (R + \Delta R)]} - 1 \right) = VB \cdot \frac{RF}{R} \left( \frac{R^2 + R \cdot 2RF + \Delta R \cdot R + \Delta R \cdot 2RF}{2R \cdot RF + \Delta R \cdot RF + R^2 + R \cdot \Delta R} - 1 \right)$$

$$VO = VB \cdot \frac{RF}{R} \left( \frac{\Delta R \cdot RF}{2R \cdot RF + \Delta R \cdot RF + R^2 + R \cdot \Delta R} \right) = \frac{VB}{R} \left( \frac{\Delta R}{\frac{2R}{RF} + \frac{\Delta R}{RF} + \frac{R^2}{RF^2} + \frac{R \cdot \Delta R}{RF^2}} \right)$$

$$RF \gg R \text{ ve } \Delta \ll 1 \text{ için } VO \cong \frac{VB}{R} \frac{\Delta R \cdot RF}{2 \cdot R} = VB \cdot \left( \frac{\Delta}{2} \right) \frac{RF}{R}$$

## Rf Direnç Değerinin Çıkış Gerilimine Etkisinin Analizi

$$R_f = 10100 \Omega \quad \text{Doğru değer}$$

$$V_O = \frac{V_B \cdot R_f \cdot \Delta R \cdot R_f}{R \cdot (2 \cdot R \cdot R_f + \Delta R \cdot R_f + R^2 + R \cdot \Delta R)} = 5V$$

$$V_O = V_B \cdot \Delta R \cdot \frac{R_f}{2 \cdot R^2} = 5.05V \quad \text{Yaklaşıklığın etkisi}$$

$$V_O = V_B \cdot \Delta R \cdot \frac{R_f}{2 \cdot R^2} = 5$$

$$R_f = \frac{5 \cdot 2 \cdot R^2}{V_B \cdot \Delta R} = 10000 \Omega$$

$$R_f = 10000 \Omega \quad \text{Yaklaşık } R_f \text{ değeri}$$

## Enstrümantasyon Yükselteç (IN AMP) Devresinin Analizi

1)  $V_{ip} = 0$

$$V_A = (1 + R_1/R_G)V_{in}$$

$$V_B = (-R_1/R_G)V_{in}$$

$$V_{o1} = V_B - V_A$$

$$V_{o1} = (-R_1/R_G)V_{in} - (1 + R_1/R_G)V_{in}$$

$$V_{o1} = -(1 + 2R_1/R_G)V_{in}$$

2)  $V_{in} = 0$

$$V_B = (1 + R_1/R_G)V_{ip}$$

$$V_A = (-R_1/R_G)V_{ip}$$

$$V_{o2} = V_B - V_A$$

$$V_{o2} = (1 + R_1/R_G)V_{ip} - (-R_1/R_G)V_{ip}$$

$$V_{o2} = (1 + 2R_1/R_G)V_{ip}$$

3)  $V_o = V_{o1} + V_{o2} = (1 + 2R_1/R_G)(V_{ip} - V_{in})$


$$V_i = V_{IP} - V_{IN} \quad K = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{2R_1}{R_G}$$

$$R_G = \frac{2R_1}{K-1} \quad R_1 = 100k\Omega \quad \text{IEC60063- E12} \quad \text{E24} \quad \text{E192}$$

$$R_{G10} = \frac{2 \cdot 100 \cdot 10^3}{10-1} \quad R_{G10} = 22222\Omega \quad 22k\Omega \quad 22k\Omega \quad 22.3k\Omega$$

$$R_{G100} = \frac{2 \cdot 100 \cdot 10^3}{100-1} \quad R_{G100} = 2020\Omega \quad 2.2k\Omega \quad 2k\Omega \quad 2.03k\Omega$$
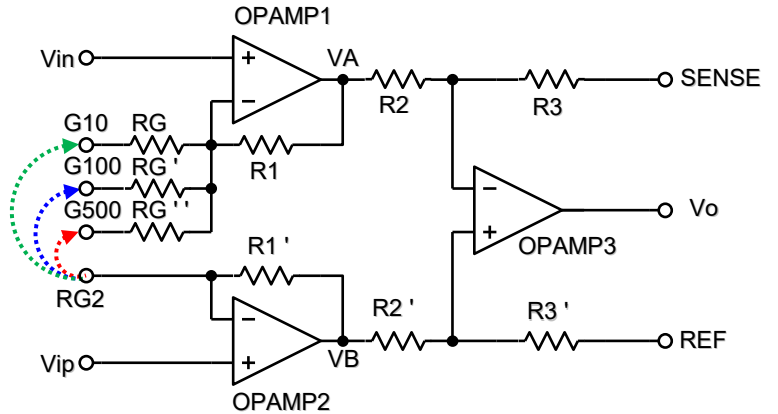
$$R_{G500} = \frac{2 \cdot 100 \cdot 10^3}{500-1} \quad R_{G500} = 401\Omega \quad 390\Omega \quad 390\Omega \quad 402\Omega$$





## Enstrümantasyon Yükseltecinin Köprü tipi Dönüştürücüye bağlanması - 1

$$V_N = \frac{R}{R+R} V_B = \frac{1}{2} V_B$$

$$V_P = \frac{R+\Delta R}{R+R+\Delta R} V_B = \frac{R+\Delta R}{2R+\Delta R} V_B$$

$$V_O = V_P - V_N = \frac{R+\Delta R}{2R+\Delta R} V_B - \frac{1}{2} V_B$$


$$V_O = \frac{2R+2\Delta R-2R-\Delta R}{4R+2\Delta R} V_B$$

$$V_O = \frac{\Delta R}{4R+2\Delta R} V_B = \frac{V_B}{4} \left( \frac{\Delta R}{R+\frac{\Delta R}{2}} \right)$$

$$V_O = \frac{10}{4} \left( \frac{1}{100+\frac{1}{2}} \right) \cong \frac{10}{4} \left( \frac{1}{100} \right) \cong \frac{1}{40}$$

$$V_O \cong 0,025V = 25mV$$
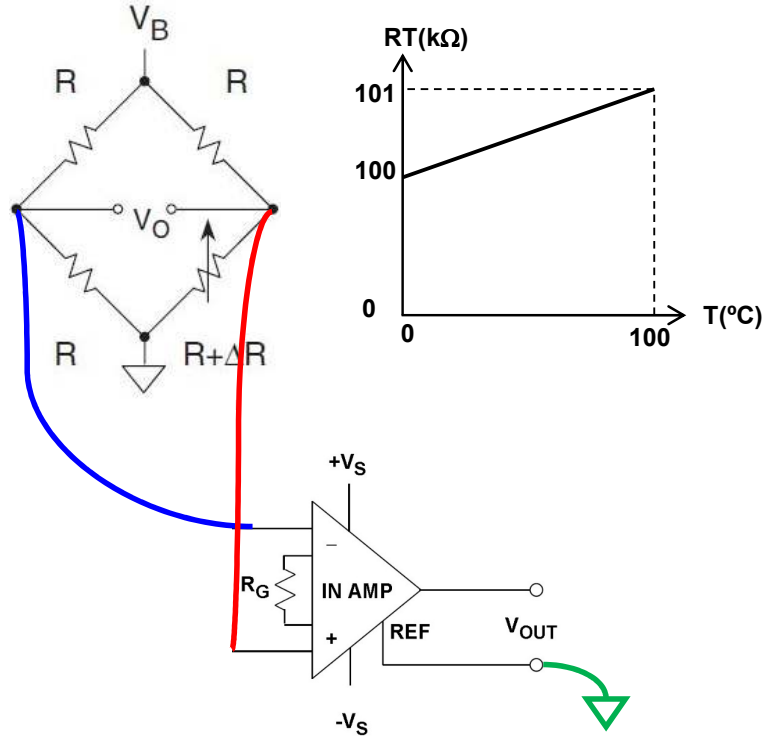
$$V_{OUT\ maks} = 5V \quad K = \frac{5V}{25mV} \quad K = 200$$



## Enstrümantasyon Yükseltecinin Köprü tipi Dönüştürücüye bağlanması - 2

$$V_N = \frac{R}{R+R} V_B = \frac{1}{2} V_B$$

$$V_P = \frac{R}{R+R-\Delta R} V_B = \frac{R}{2R-\Delta R} V_B$$

$$V_O = V_P - V_N = \frac{R}{2R-\Delta R} V_B - \frac{1}{2} V_B$$


$$V_O = \frac{2R-2R+\Delta R}{4R-2\Delta R} V_B = \frac{\Delta R}{4R-2\Delta R} V_B$$

$$V_O = \frac{V_B}{4} \left( \frac{\Delta R}{R-\frac{\Delta R}{2}} \right)$$

$$V_O = \frac{10}{4} \left( \frac{1}{100-\frac{1}{2}} \right) \cong \frac{10}{4} \left( \frac{1}{100} \right) \cong \frac{1}{40}$$

$$V_O \cong 0,025V = 25mV$$
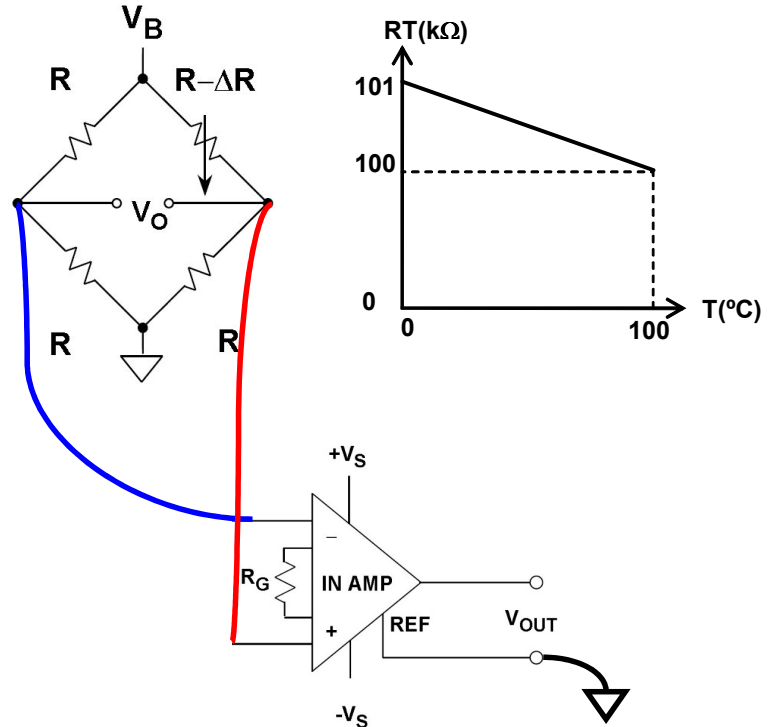
$$V_{OUT\ maks} = 5V \quad K = \frac{5V}{25mV} \quad K = 200$$



## Köprü tipi Dönüştürücüde Doğrusallık Hatası ve Duyarlık

$$VO = \frac{VB}{4} \left( \frac{\Delta R}{R + \frac{\Delta R}{2}} \right)$$

Doğrusallık Hatası = maks. sapma / tam ölçek

Ör:  $VB = 10V$   $R = 100\Omega$   $\Delta R = 0.1\Omega$  tam ölçek sapma için

$$VO = \frac{10}{4} \left( \frac{0.1}{100 + \frac{0.1}{2}} \right) = \frac{10}{4} \left( \frac{0.1}{100} \right) = \frac{1}{400}$$

$$VO \cong 0,0025V = 2.5mV$$

$$VO = 2,5mV - 2.49875mV = 0.00125mV$$

$$\frac{\Delta R}{2} \% = \frac{0,00125mV}{2.5mV} \cdot 100\% = 0.05\%$$

Duyarlık = çıkışın girişin değişimine duyarlılığı

Ör:  $VB = 10V$  tam ölçek çıkış  $VO = 10mV$  için

$$Duyarlık = 10mV/10V = 1mV/V$$

## KAYNAKLAR

- 1.Linear Design Seminar Handbook, Analog Devices, 1987
- 2.Analog Designer Reference CD-ROM, Analog Devices, 2002
- 3.OpAmps for Everyone, Ron Mancini, 2005
- 4.Technical Literature Database CD-ROM, National Semiconductor Corporation, 1997